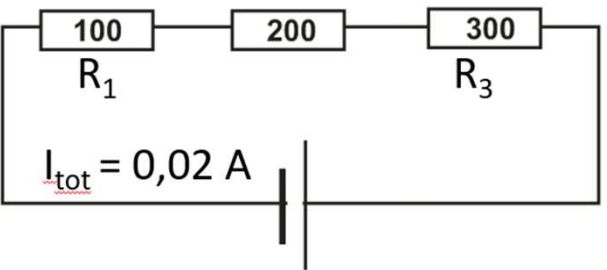



GEEL

1




Wat is de totale weerstand?

2

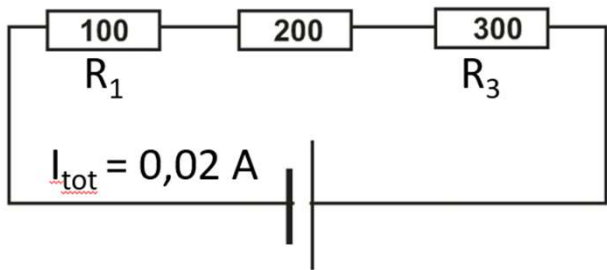


Bereken de totale spanning

3

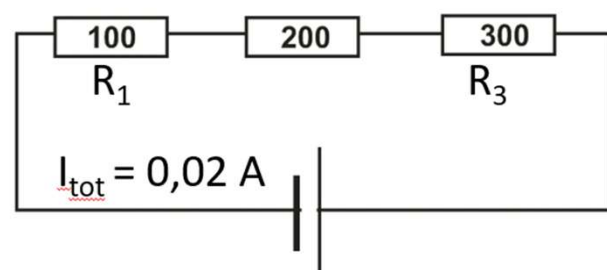


Bereken de spanning over R<sub>1</sub>

4

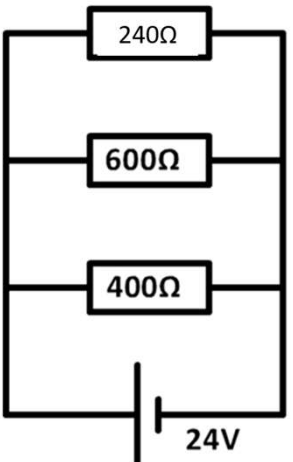


Bereken de totale weerstand

5

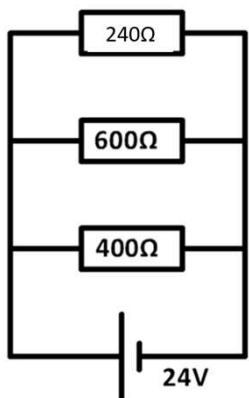

Bereken de totale stroomsterkte

6

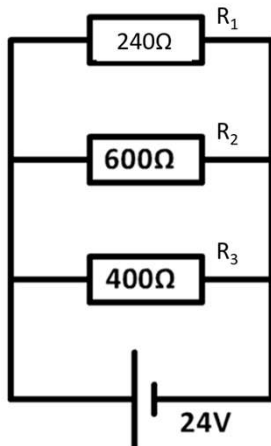

Bereken de stroomsterkte over R<sub>3</sub>