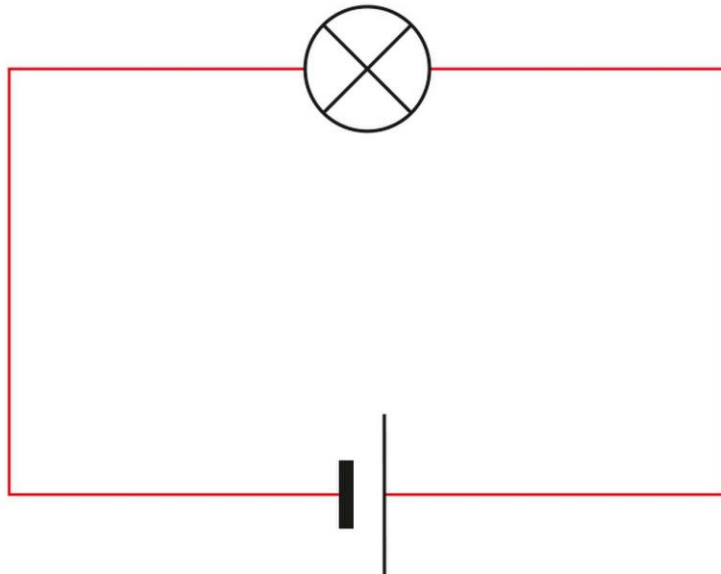


HOOFDSTUK 4 ELEKTRICITEIT

Paragraaf 3



afbeelding 5

Dit is een schakel-schema van een lampje dat aangesloten is op een batterij.