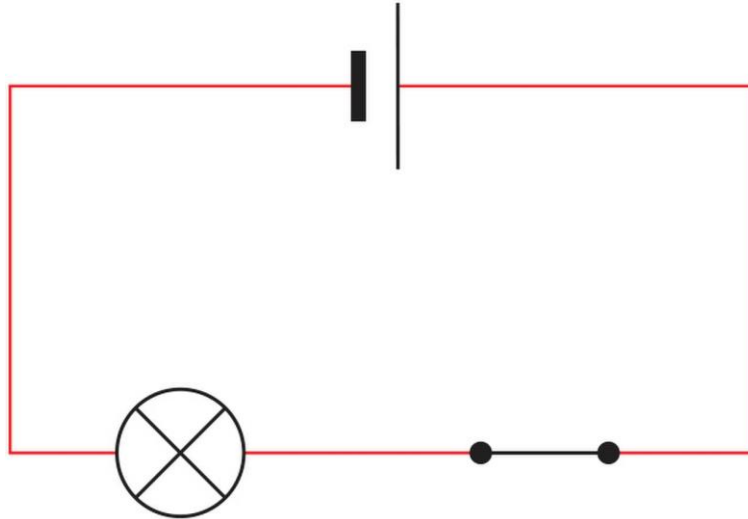


HOOFDSTUK 4 ELEKTRICITEIT

Paragraaf 3



afbeelding 7

Een schema van een lampje aangesloten met een schakelaar.